

Задача.

Найти $R_{вх}$ K_i K_u

$$E_{ПНТ} = 10 В$$

$$R_H = 3 Ом$$

$$f = 20 - 20 кГц$$

$$P_{ПНТ} = 30 мВт$$

Подсказка

Написать эквивалентную схему!

